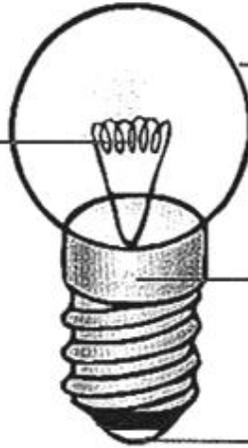


Leçon n°3

## L'ampoule et la pile

Une **ampoule électrique** est un **globe de verre** qui contient un **filament**.  
Son extrémité se termine par une partie métallique qui se compose d'un **plot** et d'un **culot**.

filament



globe de verre


culot

plot

Une ampoule

Peu importe sa forme, une **pile électrique** a deux **bornes** qui sont notées - et +.

lames

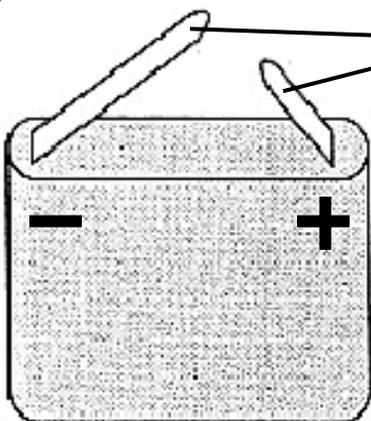

Une pile plate




## Leçon n°3

Une ..... est un .....  
qui contient un .....  
Son extrémité se termine par une partie métallique qui se compose d'un ..... et d'un .....



Une ampoule

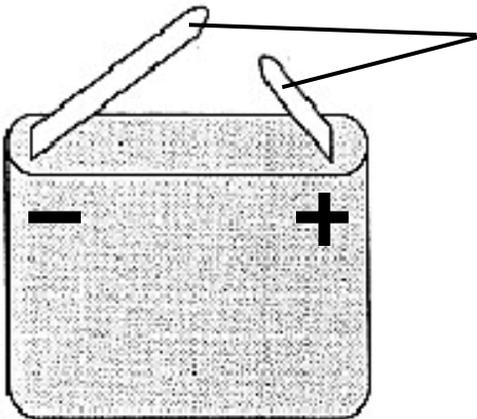
Peu importe sa forme, une ..... a deux ..... qui sont notées  et .




Une pile plate



Leçon n°3

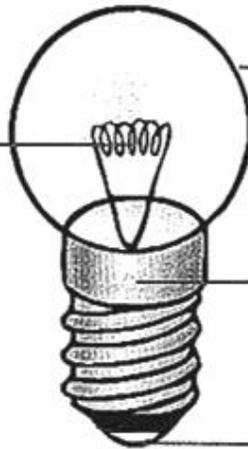


Une ampoule

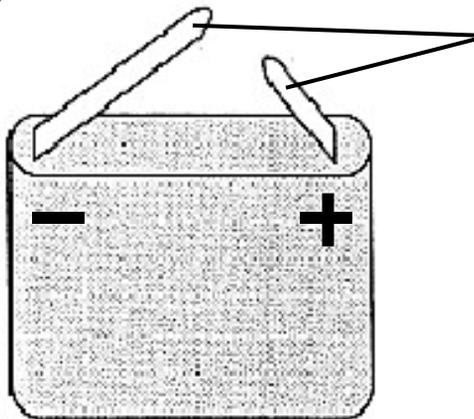


Une pile plate

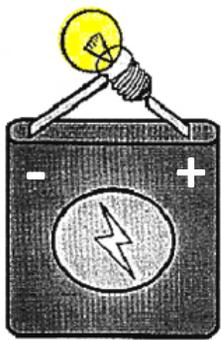
Colorie l'ampoule en jaune lorsqu'elle s'allume.




1

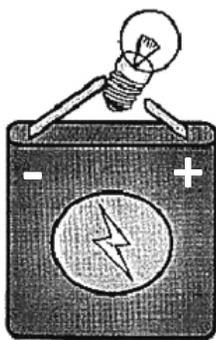


2

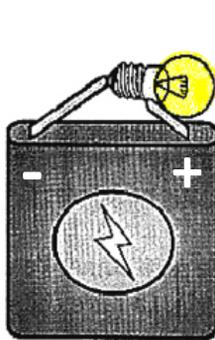

3

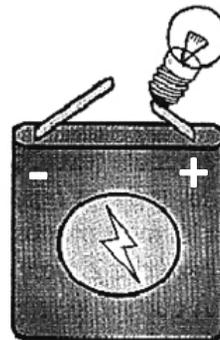

4

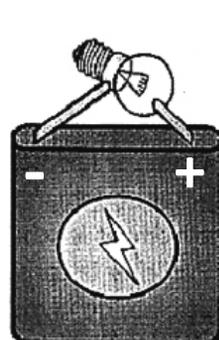


5

Leçon n°4

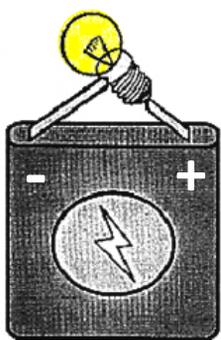
## Comment allumer une ampoule avec une pile ?

Pour que l'ampoule brille, son culot doit être en contact avec l'une des bornes de la pile et son plot doit toucher l'autre borne de la pile.


Colorie l'ampoule en jaune lorsqu'elle s'allume.




1

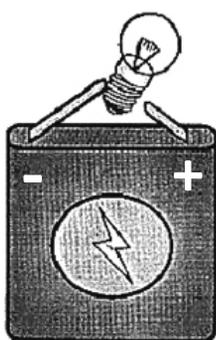


2

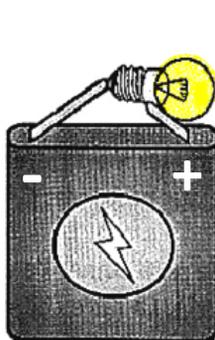

3

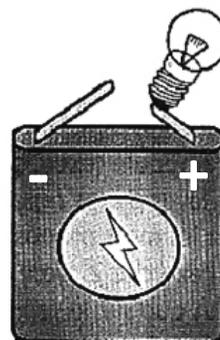

4

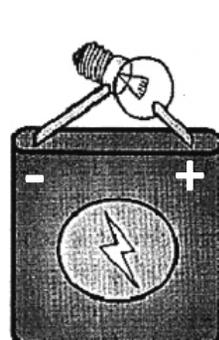


5

Leçon n°4

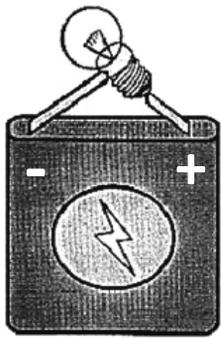
## Comment allumer une ampoule avec une pile ?

Pour que l'ampoule brille, son culot doit être en contact avec l'une des bornes de la pile et son plot doit toucher l'autre borne de la pile.


Colorie l'ampoule en jaune lorsqu'elle s'allume.




1

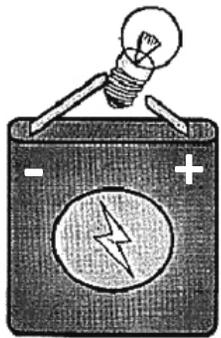


2

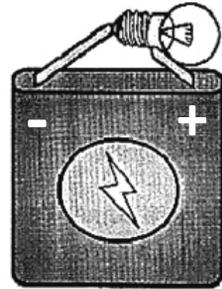

3

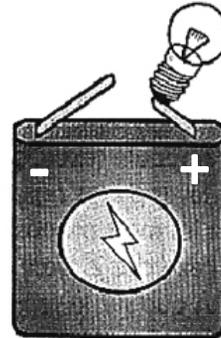

4

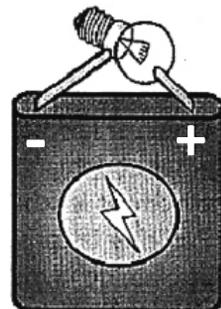


5

www.toutmazar.fr


Leçon n°4

Pour que l'ampoule ..... son ..... doit être en contact avec l'une des ..... de la pile et son ..... doit toucher l'autre ..... de la pile.

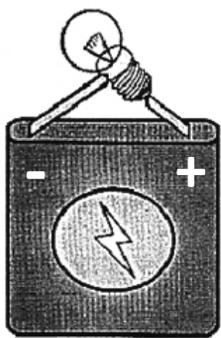
Colorie l'ampoule en jaune lorsqu'elle s'allume.




1

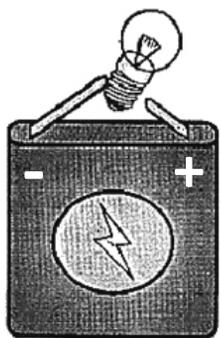


2

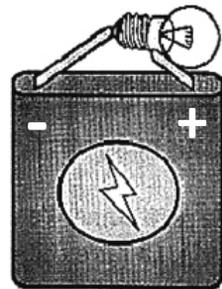

3

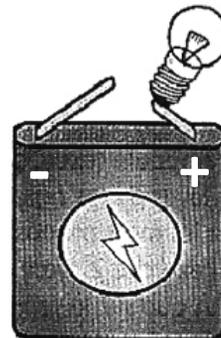

4

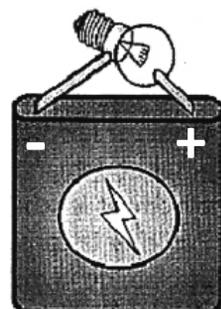


5

www.toutmazar.fr


Leçon n°4

Pour que l'ampoule ..... son ..... doit être en contact avec l'une des ..... de la pile et son ..... doit toucher l'autre ..... de la pile.

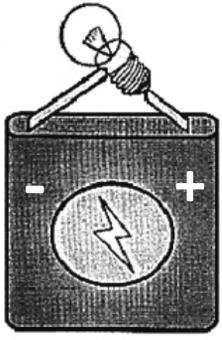
Colorie l'ampoule en jaune lorsqu'elle s'allume.




1

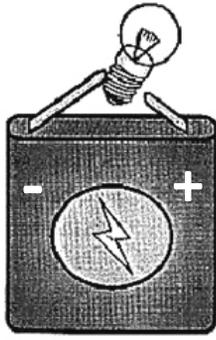


2

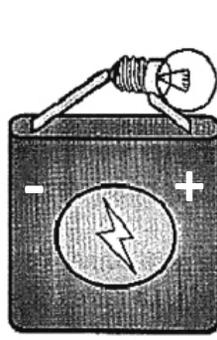

3

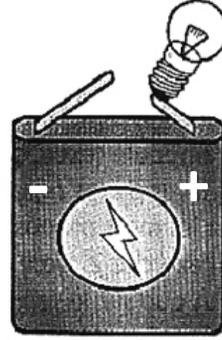


4

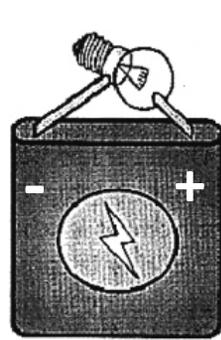


5

Leçon n°4

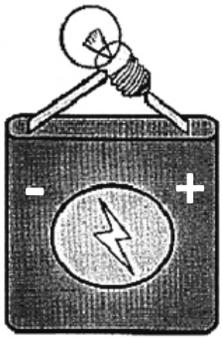
Colorie l'ampoule en jaune lorsqu'elle s'allume.




1

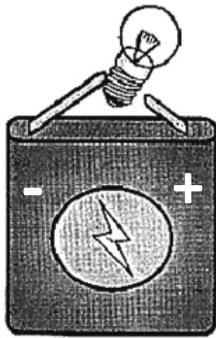


2

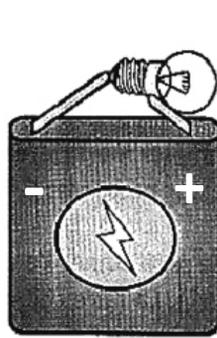

3

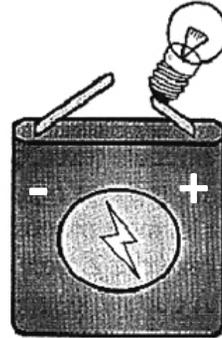


4

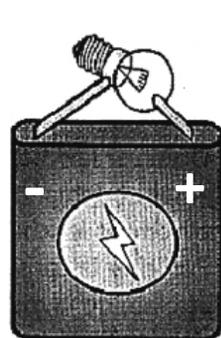


5

Leçon n°4

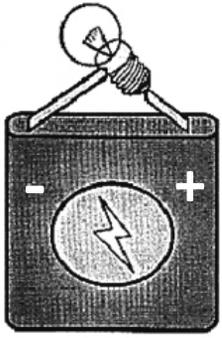
Colorie l'ampoule en jaune lorsqu'elle s'allume.




1

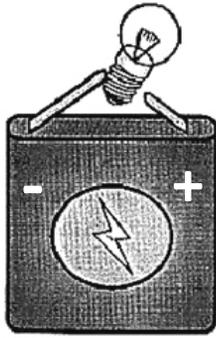


2

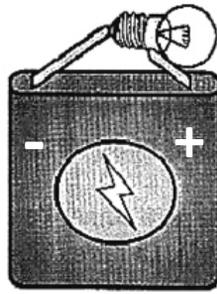

3

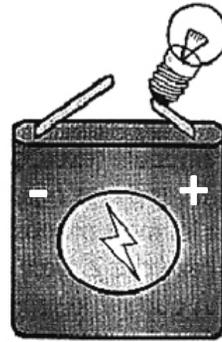


4

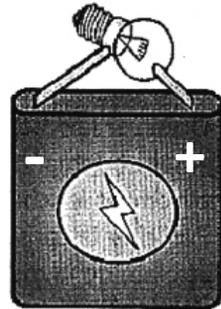


5
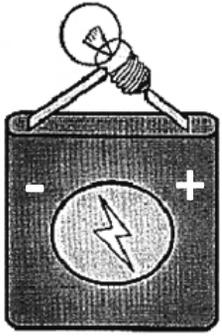
# L'électricité


Colorie l'ampoule en jaune lorsqu'elle s'allume.




1

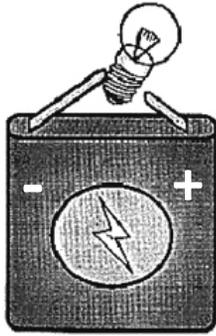


2

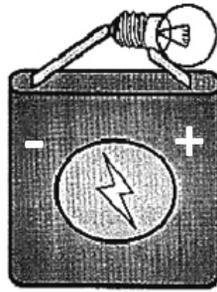

3

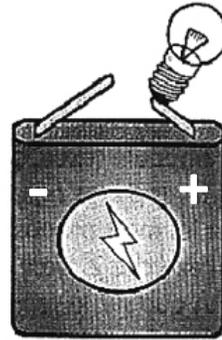


4

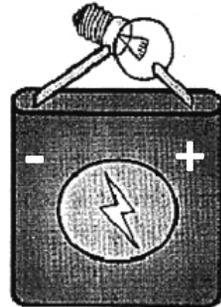


5
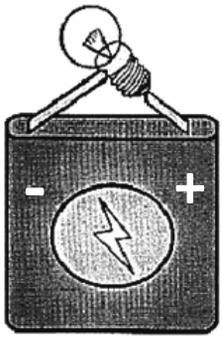
# L'électricité


Colorie l'ampoule en jaune lorsqu'elle s'allume.




1

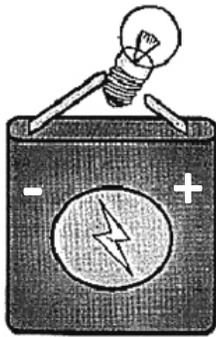


2

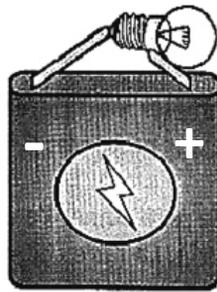

3

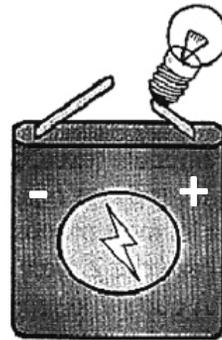

4

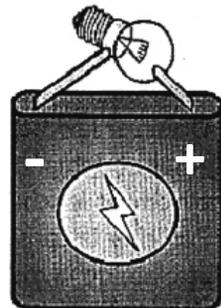

5